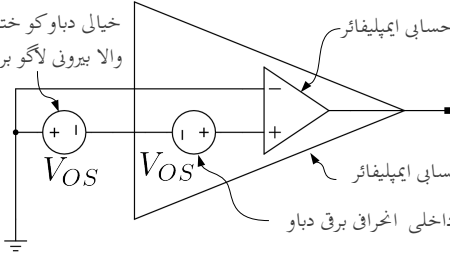


خیالی دباؤ کو ختم کرنے  
والا بیرونی لاگو برقی دباؤ



مثالی حسابی ایمپلیفائر

حقیقی حسابی ایمپلیفائر

اندرونی داخلی انحرافی برقی دباؤ