



کرخوف قانون دباو کے تحت

$$v_{CE} + v_{BC} = v_{BE}$$

$$v_{CE} = v_{BE} - v_{BC}$$