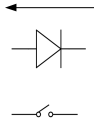
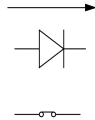


اُلٹی رُخ برقی رو  
کے لئے یہ منقطع  
سوئچ کی طرح  
کام کرتا ہے



منقطع سوئچ



چالو سوئچ

سیدھی رُخ برقی  
رو کی صورت  
میں ڈایوڈ ایک  
چالو سوئچ کی  
طرح کام کرتا ہے