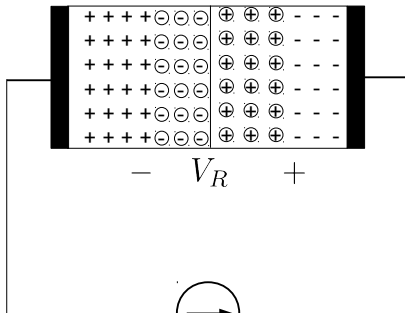


$$I_D \leftarrow I_S$$

الٹے مائل ڈایوڈ میں

$I < I_S$  رکھا جاتا ہے



$$- V_R +$$

منبع برقی رو

$$I$$

$$I = I_S - I_D \approx I_S$$