

$$I_{\text{حوالہ}} = \frac{0 - (-11.3)}{R} \approx I_{\text{عکس}}$$

$$V_o = V_{CC} - I_{\text{عکس}} R_{\text{بوجھ}}$$

