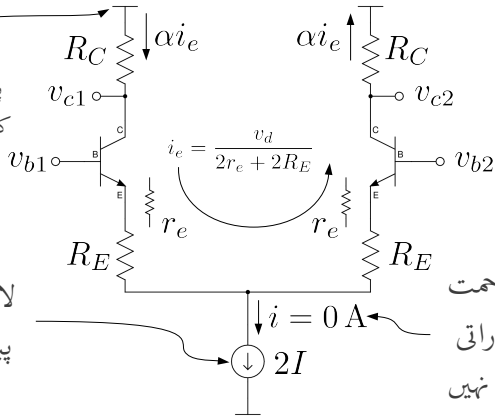


پیدا کاریک سمتی برقی دباؤ
کو اشاراتی زمین تصور کریں



لامحدود مزاحمت والا
پیدا کار برقی رو

لامحدود مزاحمت
کی بنا پر اشاراتی
برقی رو ممکن نہیں

$$v_d = v_{b1} - v_{b2}$$

$$v_{c1} = \frac{-\alpha R_C v_d}{2r_e + 2R_E}$$

$$v_{c2} = \frac{+\alpha R_C v_d}{2r_e + 2R_E}$$

$$v_o = v_{c2} - v_{c1}$$

$$= \frac{\alpha R_C v_d}{r_e + R_E}$$