

$$\begin{aligned}
 V_{CE} &= V_{BE} - V_D \\
 &= 0.7 - 0.3 \\
 &= 0.4 \text{ V}
 \end{aligned}$$

شاٹکی ٹرانزسٹر کبھی
بھی غیر افزائندہ نہیں ہوتا

