



داخلی جانب مہیا کردہ برقی دباؤ
 قابو۔ مخارج جوڑ کو الٹا مائل کرتا ہے۔
 لہذا اس جوڑ سے برقی رو نہیں
 گزرے گا۔ یوں داخلی برقی رو صفر
 ہوگی جس کی وجہ سے خارجی
 برقی رو بھی صفر ہوگی۔