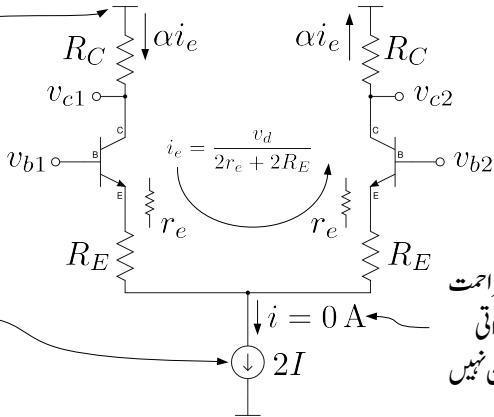


منبع دبا و کو اشاراتی زمین
تصور کریں



لا محدود مزاحمت والی
منبع رو

لا محدود مزاحمت
کی بنا پر اشاراتی
برقی رو ممکن نہیں

$$\begin{aligned}
 v_d &= v_{b1} - v_{b2} \\
 v_{c1} &= \frac{-\alpha R_C v_d}{2r_e + 2R_E} \\
 v_{c2} &= \frac{+\alpha R_C v_d}{2r_e + 2R_E} \\
 v_o &= v_{c2} - v_{c1} \\
 &= \frac{\alpha R_C v_d}{r_e + R_E}
 \end{aligned}$$