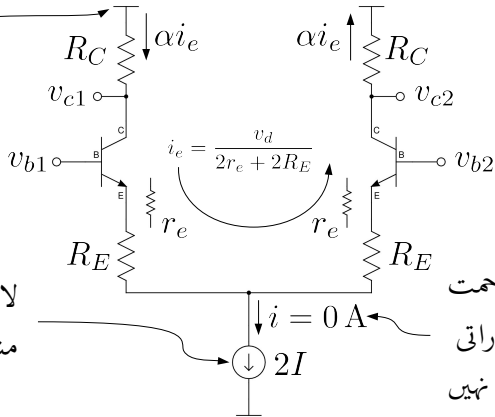


منبع دباو کو اشاراتی زمین
تصور کریں



لا محدود مزاحمت والی
منبع رو

لا محدود مزاحمت
کی بنا پر اشاراتی
برقی رو ممکن نہیں